



学習したこと

明かりがつくつなぎ方

- かん電池の^{プラス}きよく、豆電球、かん電池の^{マイナス}きよくをどう線で1つのわのようにつなぐと豆電球の明かりがつく。
- 電気の通り道を^{まわ}回路という。



電気を通すもの・通さないもの

電気を通すもの（金ぞく）



電気を通さないもの



- 鉄、アルミニウム、銅などの^{金ぞく}でできているものは、電気を通す。
- プラスチックや木などは電気を通さない。