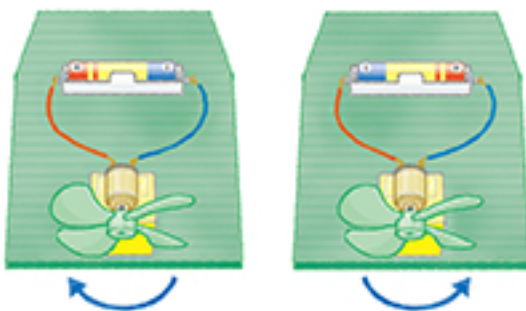




学習したこと

かん電池の向きと電流の向き

- 回路を流れる電気の流れのことを **電流** という。
- かん電池の向きを変えると、回路に流れる電流の向きが変わる。



かん電池のつなぎ方

かん電池2この直列つなぎ

- かん電池2この直列つなぎでは、かん電池1このときよりもモーターに大きい電流が流れ、モーターの回り方が速くなる。



かん電池2このへい列つなぎ

- かん電池2このへい列つなぎでは、かん電池1このときと、モーターに流れる電流の大きさがあまり変わらない。モーターの回り方も変わらない。

