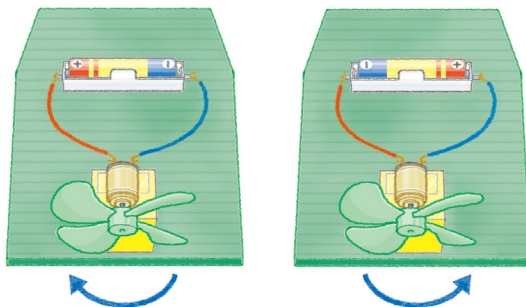




学習したこと

かん電池の向きと電流の向き


- 回路を流れる電気の流れのことを **電流** という。
- かん電池の向きを変えると、回路に流れる電流の向きが変わる。



かん電池のつなぎ方

かん電池 2 この **直列つなぎ**

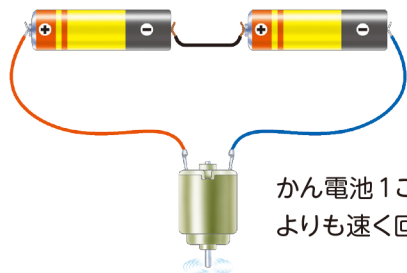
- かん電池 2 この直列つなぎでは、かん電池 1 このときよりもモーターに大きい電流が流れ、モーターの回り方が速くなる。



かん電池 1 このときよりも速く回る。

かん電池 2 この **へい列つなぎ**

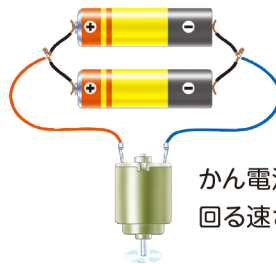- かん電池 2 このへい列つなぎでは、かん電池 1 このときと、モーターに流れる電流の大きさがあまり変わらない。モーターの回り方も変わらない。



かん電池 1 このときと回る速さは変わらない。