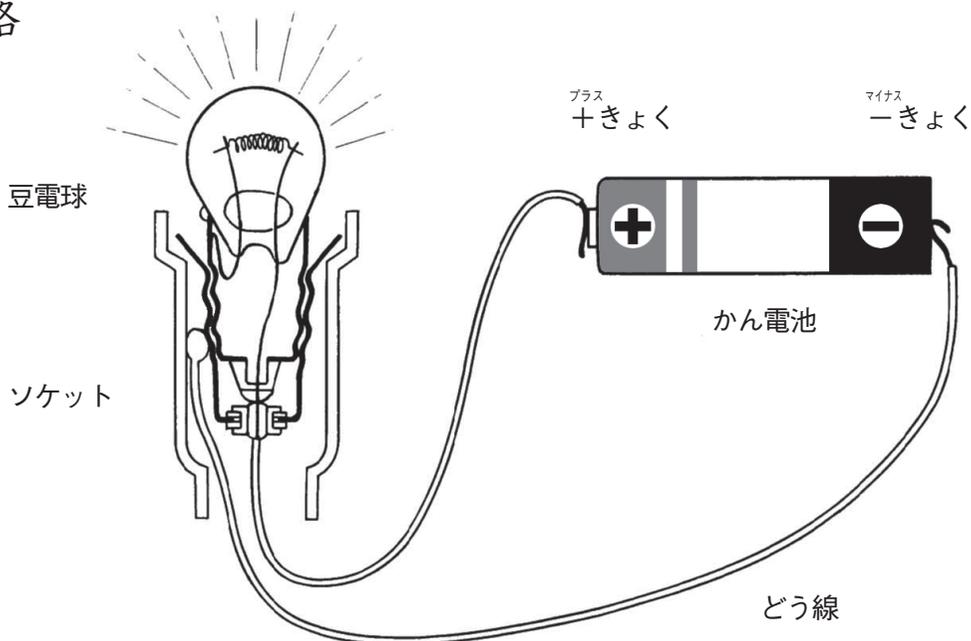


まめでんきゅう

# 豆電球のつくなぎ方

かいろ  
○回路



○上の図のようにつないでも、豆電球の明かりがつかないときは、次のことをたしかめましょう。

- 豆電球の中の線が切れてしまっていないか。
- 豆電球とソケットの間がゆるんでしまっていないか。

## チェック しよう！

下の図のようにかん電池と豆電球をつなぐと、豆電球の明かりがつきませんでした。どうして、このようなつなぎ方では、明かりがつかないのでしょうか。

