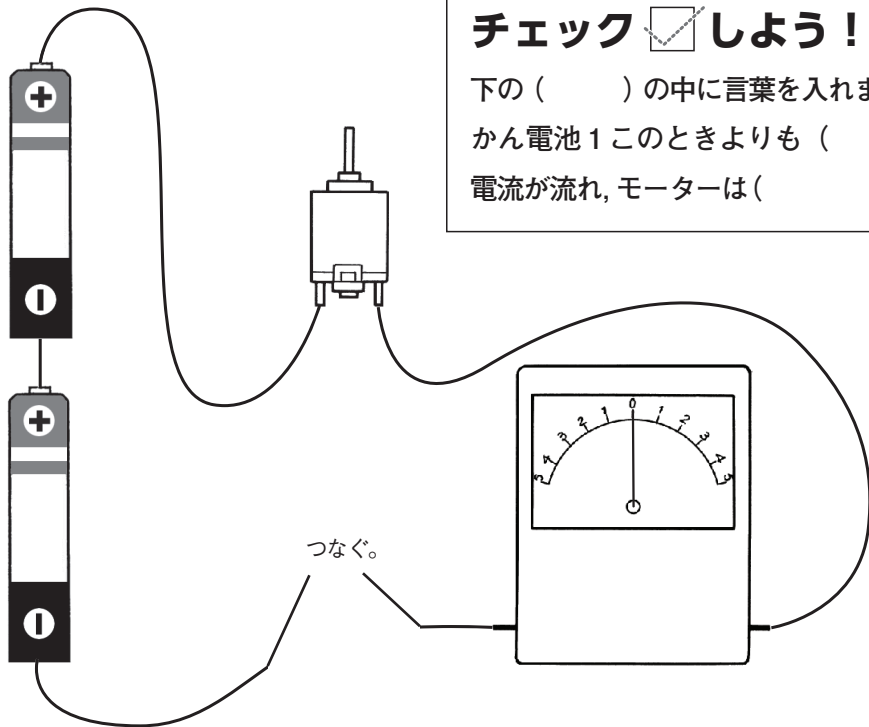


直列つなぎ・へい列つなぎ


○かん電池2この直列つなぎ



チェック ☒ しよう！

下の（ ）の中に言葉を入れましょう。
かん電池1このときよりも（ ）
電流が流れ、モーターは（ ）回る。

○かん電池2このへい列つなぎ

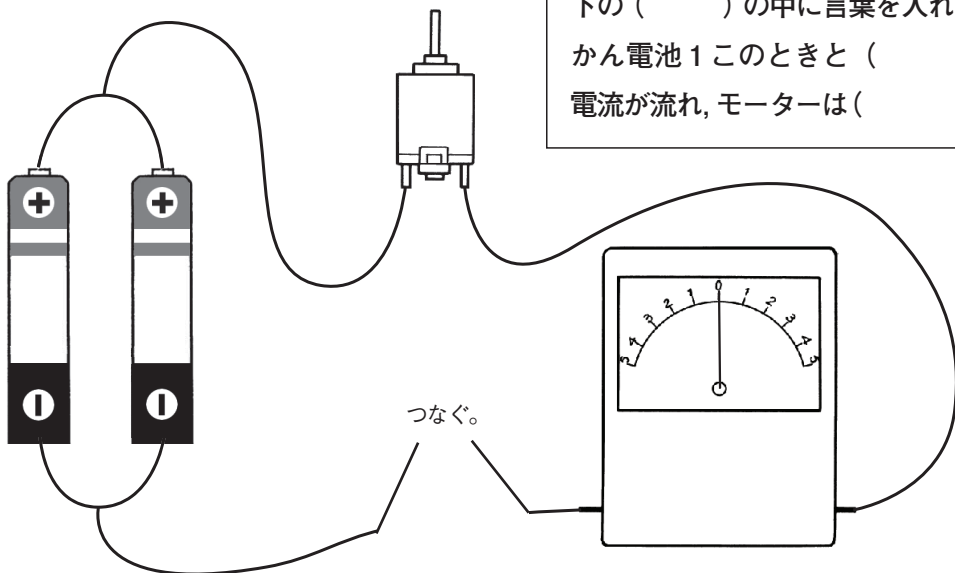

チェック ☒ しよう！

下の（ ）の中に言葉を入れましょう。
かん電池1このときと（ ）
電流が流れ、モーターは（ ）回る。