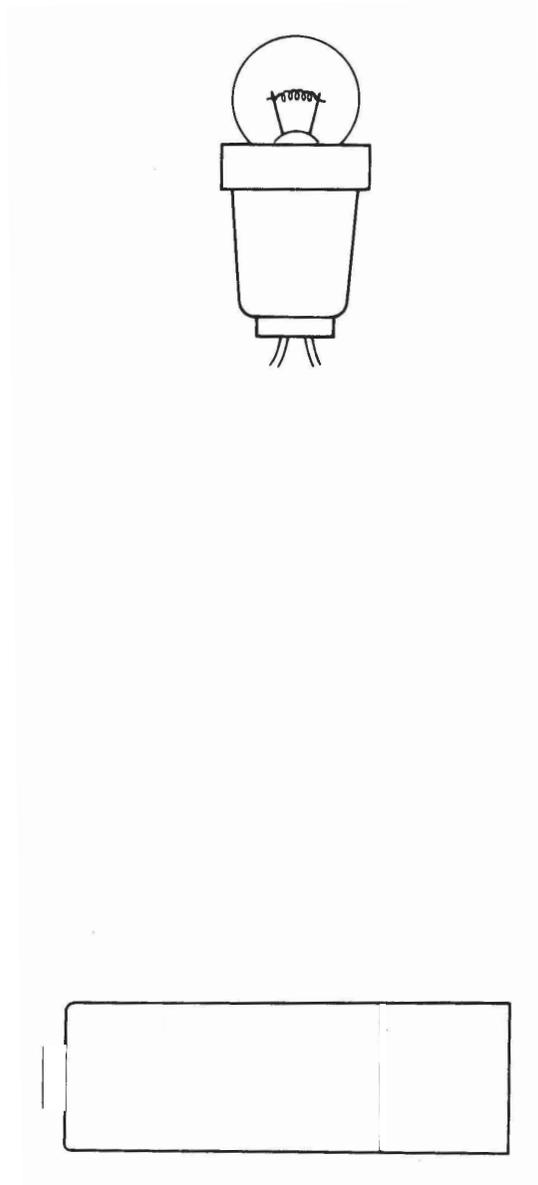


<p>明かりがつくつなぎ方</p>	<p>3 年</p>	<p>組</p>	<p>名前</p>
-------------------	----------------	----------	-----------

○<sup>まめでんきゅう</sup>豆電球と<sup>かん</sup>電池をつないで、明かりがつくつなぎ方を<sup>しら</sup>調べましょう。



けっか

明かりが (ついた・つかなかった)