
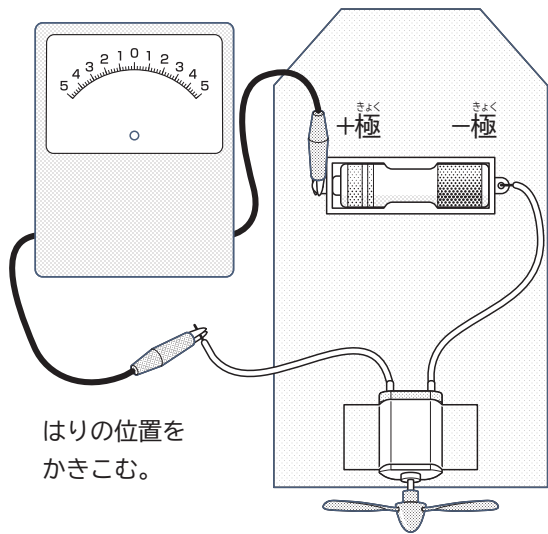


かん電池の向きと回路に 流れる電流の向き	4	名前
	年	

○かん電池の向きを反対にして，回路に流れる電流の向きを調べま
しょう。

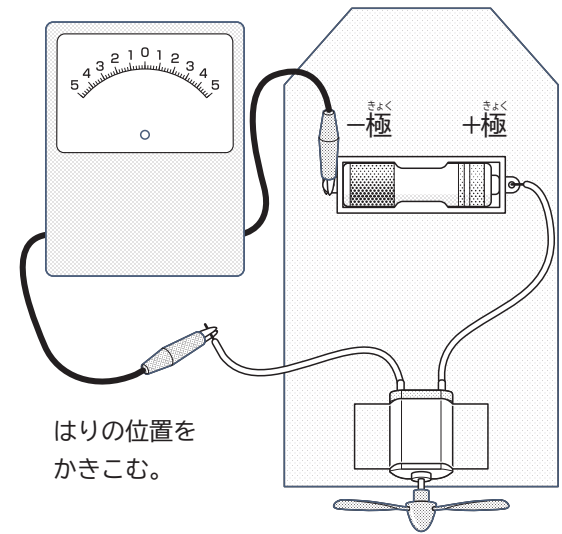

電流の向き



電流の向き

[わかったこと・気づいたこと]
