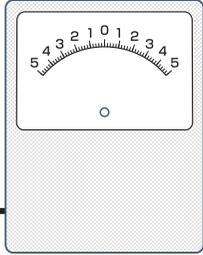



2このかん電池の つなぎ方と電流の大きさ	4 年	組	名前
-------------------------	--------	---	----

○かん電池2この直列つなぎとへい列つなぎにモーターと けんりゅうけい 検流計をつないだ回路を作り，モーターに流れる電流の大きさを，かん電池1このときとくらべましょう。

かん電池1こ


電流の大きさ




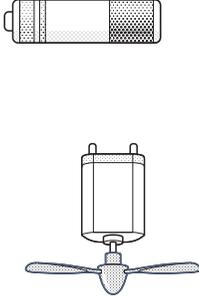

かん電池2この直列つなぎ

電流の大きさ

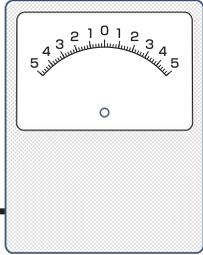

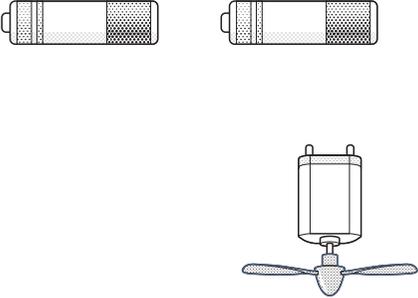

かん電池2このへい列つなぎ

電流の大きさ

