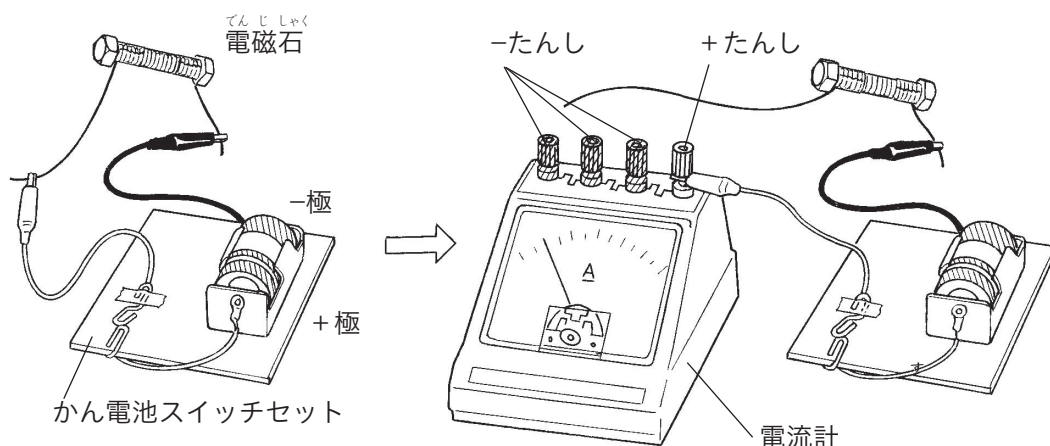


電流計の使い方


- ① 電流計の^{プラス}の+たんしに、かん電池の+極側の^{どうせん}導線をつなぐ。



- ② 電流計の5 Aの^{アンペア} -たんしに、かん電池の-極側の^{マイナス}導線をつなぎ、スイッチを入れて電流計の目もりを読み取る。


注意

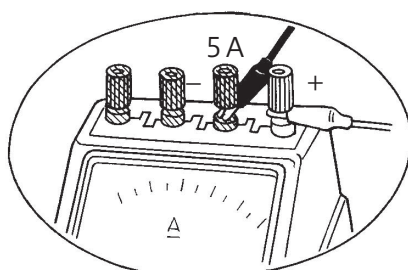電流計にかん電池だけをつなぐことは絶対にしてはいけない。強い電流が回路に流れて電流計がこわれてしまう。^{ぜったい}




初めに5 Aの-たんしにつなぐ。

(はりのふれが0.5Aより)
大きいとき

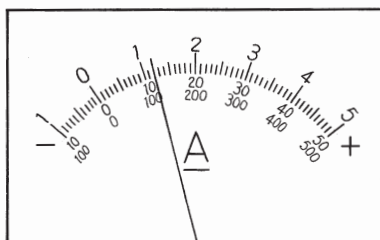


(例：1.2 A)

(はりのふれが0.5Aより)
小さいとき

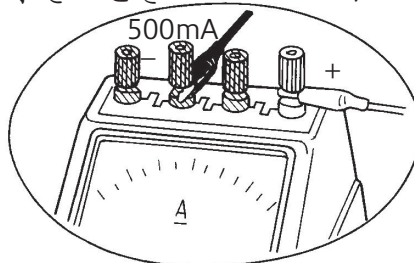

5 Aの-たんしから^{ミリアンペア}500mAの-たんしにつなぎかえる。

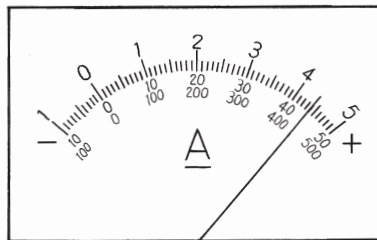

(例：440mA)