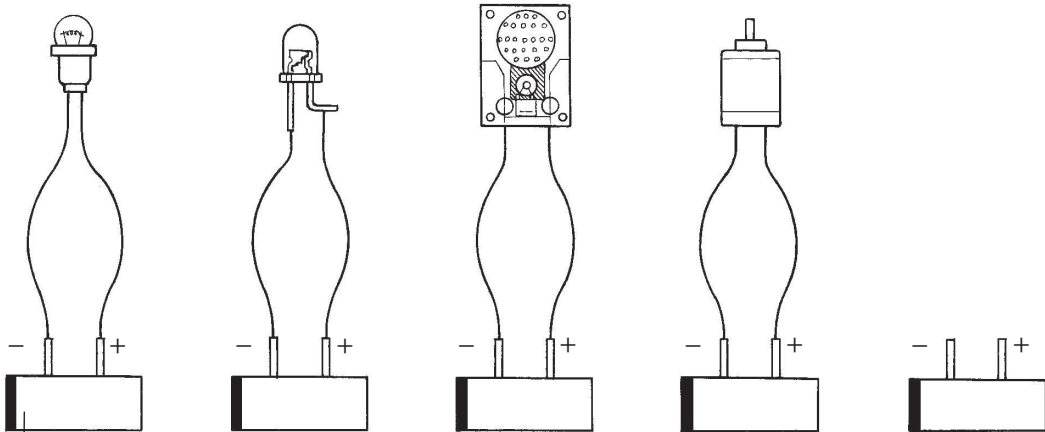


コンデンサーにためた 電気の使い道	6 年	組	名前
----------------------	--------	---	----

○コンデンサーにためた電気は，何に使うことができるかを調べましょう。

予想（電気は，何に使うことができるか）



電気をためたコンデンサー

豆電球	発光ダイ オード	電子オル ゴール	モーター	

わかったこと・気づいたこと