

点灯時間と回路に流れる電流の大きさとの関係

6


年

組

名前

○電気をためたコンデンサーに豆電球や発光ダイオードをつないで、電流の大きさと光り方との関係を調べましょう。

予想(電流の大きさと光り方との間にはどのような関係があるか)――

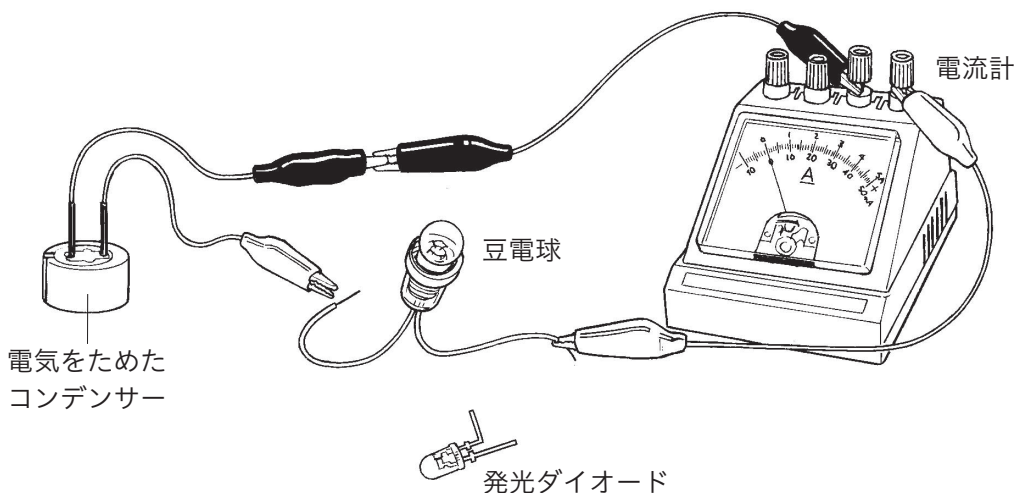

時間	豆電球		発光ダイオード	
	電流の大きさ	光っているか	電流の大きさ	光っているか
初め	A		A	
1分後	A		A	

わかったこと・気づいたこと――