電流計の使い方

①電流計の＋（プラス）たんしに，コンデンサーの＋極側の導線をつなぐ。

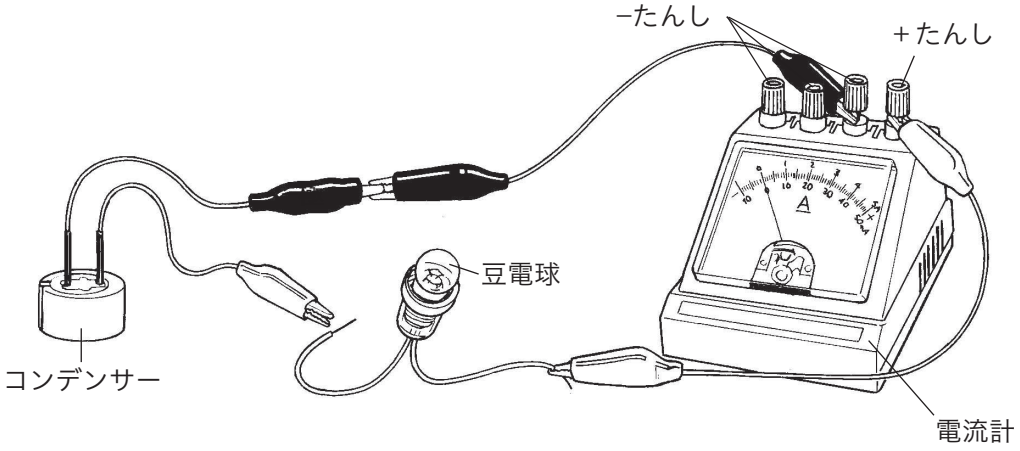

②電流計の５Ａ（アンペア）の−（マイナス）たんしに，コンデンサーの−極側の導線をつなぎ，スイッチを入れて電流計の目盛（もく）りを読み取る。

注意
電流計にコンデンサーだけをつなぐことは絶対にしてはいけない。大きい電流が回路に流れて電流計がこわれてしまう。

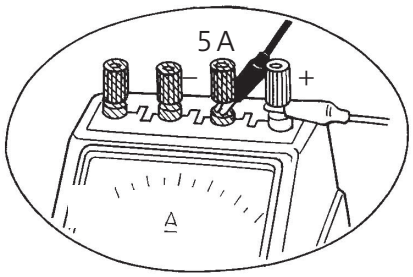

初めに５Ａの−たんしにつなぐ。

⇩

（針（はり）のふれが0.5Ａより大きいとき）

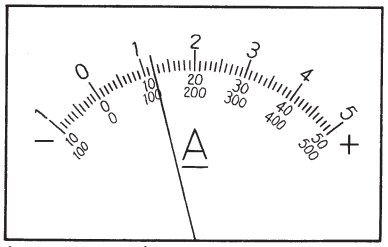

（例：1.2Ａ）

（針（はり）のふれが0.5Ａより小さいとき）

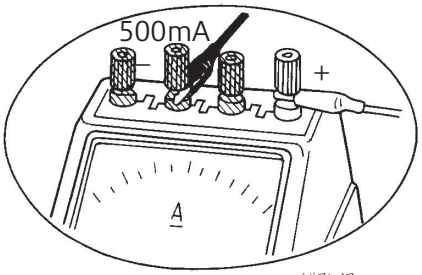

５Ａの−たんしから５００mA（ミリアンペア）の−たんしにつなぎかえる。

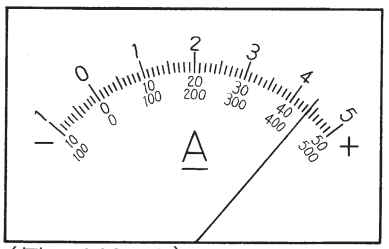

（例：440mA）